UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 5

TEOREMAS DE REDES ELÉCTRICAS

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	6 de mayo de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **6 de mayo de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **2**

3 Marco teórico **3**
3.1 Teorema de sustitución 3
3.2 Teorema de Tellegen 3
3.3 Teorema de Thévenin 4

4 Desarrollo **4**
4.1 Teorema de Sustitución 4
4.1.1 Parte experimental 5
4.1.2 Parte teórica 7
4.2 Teorema de Tellegen 7
4.2.1 Parte experimental 7
4.2.2 Parte teórica 7
4.3 Teorema de Thevenin 7
4.3.1 Parte experimental 7
4.3.2 Parte teórica 7

1. Introducción

El análisis de circuitos eléctricos complejos requiere de herramientas con capacidad de simplificación debido a la dificultad inherente presente en ellos. Un teorema es una proposición que parte de ciertas suposiciones o hipótesis para comprobar una tesis no evidente, siendo en este caso los teoremas de redes, los cuales resultan de gran utilidad y aplicación en el estudio, análisis y síntesis de circuitos. Emplear estas herramientas permite obtener soluciones simples y completas en una gran cantidad de redes que se encuentran en la práctica.
La aplicación de estos teoremas se fundamenta en la suposición subyacente de la unicidad de la solución de las redes eléctricas para un conjunto dado de entradas y condiciones iniciales. La razón primordial de su uso es que una red eléctrica modificada resulta significativamente más sencilla de estudiar y analizar que la red original. No obstante, es imperativo considerar que la generalidad y simplicidad de estos métodos pueden ser engañosas si se malinterpreta su significado o no se percibe correctamente el alcance de su aplicación.

2. Objetivos

Que el alumno:

- Constate experimentalmente los *teoremas de sustitución, de Tellegen y de Thévenin* para validar su aplicación en sistemas lineales.
- Se familiarice con la naturaleza de estos teoremas, fundamentados en la suposición de la unicidad de la solución de las redes eléctricas.
- Comprenda el potencial de los teoremas de redes para obtener soluciones simples y completas, reconociendo el alcance real de su aplicación.

- Determine la solución de problemas teóricos y prácticos mediante el uso de redes modificadas que resulten más sencillas de analizar que la red original.
- Aplique correctamente los principios fundamentales para simplificar el estudio, análisis y síntesis de redes eléctricas complejas.

3. Marco teórico

3.1. Teorema de sustitución

El teorema de sustitución es de carácter sumamente general, ya que puede aplicarse a redes eléctricas lineales o no lineales, así como a sistemas variantes o invariantes en el tiempo. Su aplicación requiere que la red eléctrica sea de parámetros concentrados (es decir, que satisfaga estrictamente las leyes de Kirchhoff) y que sea determinista, garantizando que no exista incertidumbre respecto a los voltajes y corrientes de rama.
Este teorema establece que, si una red eléctrica tiene una solución única, una sección o rama de esta puede ser reemplazada sin afectar los voltajes y corrientes del resto del circuito original. En términos prácticos, la rama analizada puede ser sustituida por:

- Una fuente de voltaje ideal cuyo valor sea exactamente $\hat{v}(t)$, correspondiente a la caída de tensión original de la rama.
- Una fuente de corriente ideal cuyo valor sea exactamente $\hat{i}(t)$, correspondiente a la corriente original que circula por la rama.

Esta simplificación es válida bajo la premisa de que el circuito modificado resultante siga conservando una solución única para todo instante de tiempo t.

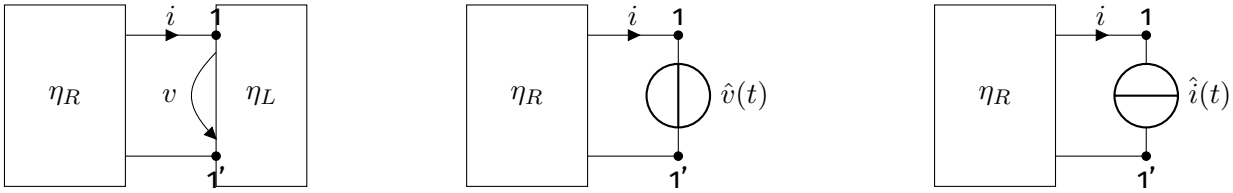

(a) Red eléctrica η (b) Red modificada η_v (c) Red modificada η_i

Figura 1: Representación del Teorema de Sustitución según la configuración de parámetros concentrados.

3.2. Teorema de Tellegen

El teorema de Tellegen es una herramienta analítica de carácter general que se fundamenta exclusivamente en las leyes de Kirchhoff, por lo que su validez es independiente de si los elementos de la red son lineales o no lineales, variantes o invariantes en el tiempo. Este establece que, en una red eléctrica de n nodos y b ramas con direcciones de referencia asociadas, se cumple la siguiente relación:

$$\sum_{k=1}^{b} v_k j_k = 0 \tag{1}$$

Donde v_k y j_k representan el voltaje y la corriente eléctrica de la k-ésima rama, respectivamente. Una forma equivalente de expresar este teorema mediante notación matricial, útil para el análisis computacional de redes, es:

$$[V]_k^T[J]_k = 0 \tag{2}$$

Físicamente, este teorema está íntimamente relacionado con el principio de conservación de la energía. Dado que el producto $v_k j_k$ representa la potencia suministrada o consumida por un elemento, la ecuación anterior dicta que la suma de la potencia suministrada a una red eléctrica es idéntica a la potencia consumida dentro de la misma.
La única restricción operativa para la aplicación de este teorema es que la red eléctrica sea de parámetros concentrados y determinística, garantizando así que se satisfagan las leyes de corrientes y voltajes de Kirchhoff en todo momento.

3.3. Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin se emplea para analizar una red eléctrica lineal que se encuentra conectada a una carga eléctrica arbitraria. El teorema asevera que la corriente eléctrica y el voltaje transferidos no se afectan si la red lineal es reemplazada por su circuito equivalente de Thévenin. Una de las principales ventajas de este enfoque es que no asume restricciones sobre la carga, la cual puede ser lineal o no lineal, variante o invariante en el tiempo.
El modelo equivalente se compone de una red eléctrica simplificada de dos terminales en serie con una fuente independiente de voltaje, definida por los siguientes parámetros:

- **Voltaje de circuito abierto (e_{oc} o V_{th}):** Es la diferencia de potencial que aparece entre las terminales de la red cuando se desconecta la carga. Este voltaje es el resultado directo de todas las fuentes independientes y las condiciones iniciales presentes en la red original.
- **Impedancia de Thévenin (Z_{eq} o R_{th}):** Es la impedancia equivalente de la red vista desde las terminales de salida. Se determina cancelando todas las fuentes independientes (las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las de corriente se abren) y anulando las condiciones iniciales. Resulta fundamental destacar que, durante este proceso de apagado de fuentes, las fuentes dependientes no se deben modificar.

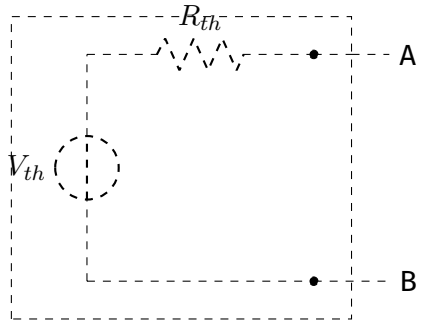

4. Desarrollo

4.1. Teorema de Sustitución

Para este ejercicio se utilizó el siguiente circuito:

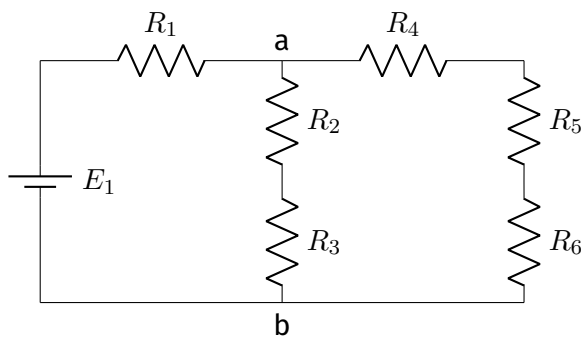

Con los valores de los componentes definidos para la experimentación:

$$R_1 = 3.3\ \text{k}\Omega \quad R_2 = 1\ \text{k}\Omega \quad R_3 = 1\ \text{k}\Omega$$
$$R_4 = 330\Omega \quad R_5 = 330\Omega \quad R_6 = 330\Omega$$
$$E_1 = 9\ \text{V}$$

Para la validación del teorema, se seleccionó la rama conformada por el arreglo en serie de R_2 y R_3. De acuerdo con la teoría, si la red eléctrica tiene una solución única, dicha rama puede sustituirse por una fuente ideal sin afectar las variables del resto del circuito.

4.1.1. Parte experimental

1. Se armó el circuito original y se midieron con el multímetro digital el voltaje ($\hat{v}$) en la rama de carga (nodos 'a' a 'b').

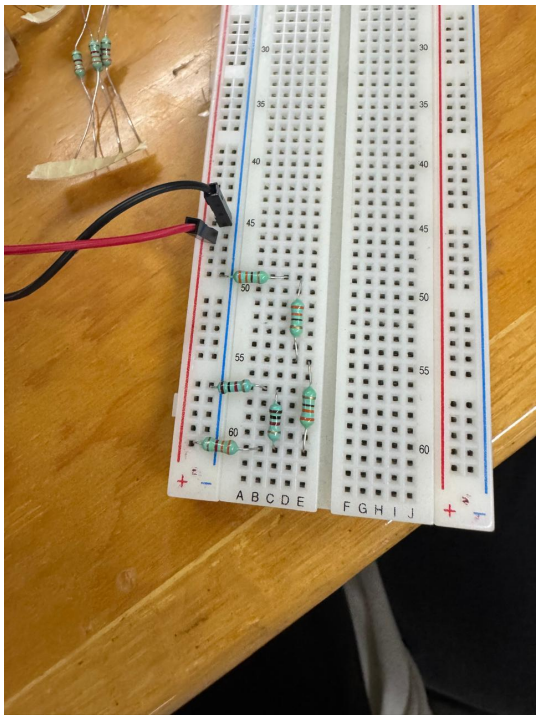

Figura 2: Montaje experimental del circuito de 6 resistencias para el Teorema de Sustitución.

2. Se procedió a retirar las resistencias R_2 y R_3, sustituyéndolas por una fuente de voltaje ajustada exactamente al valor $\hat{v}$ medido previamente.

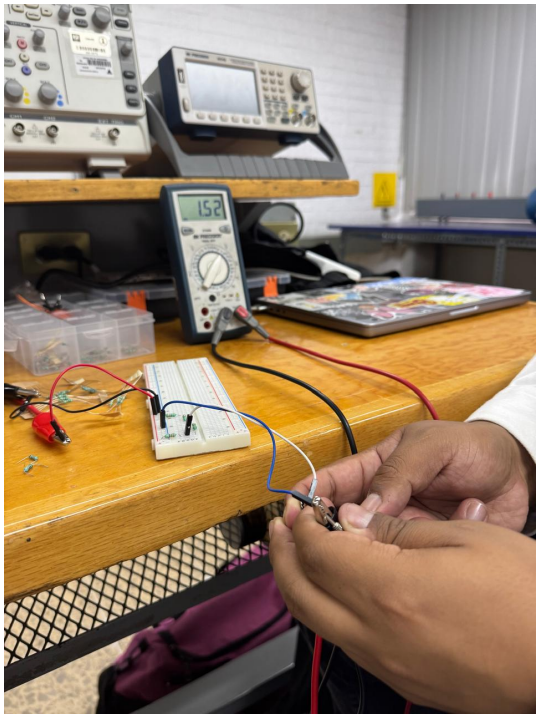

Figura 3: Sustitución de la rama por una fuente de poder equivalente.

3. Se midieron las tensiones en las resistencias restantes (R_1 a R_6) para constatar que los valores permanecieran inalterados respecto a la red original.

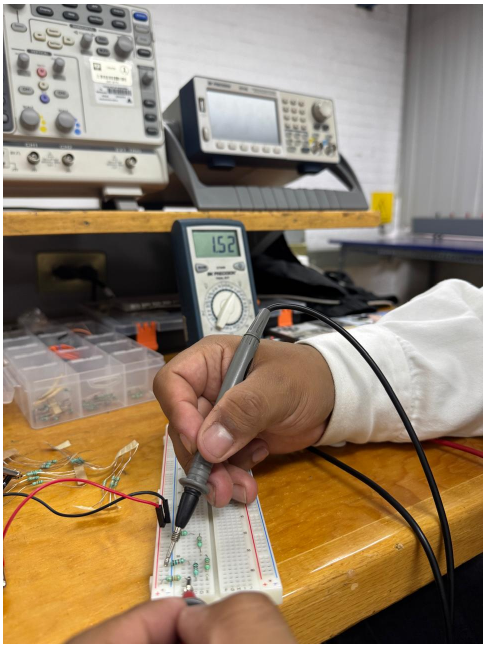

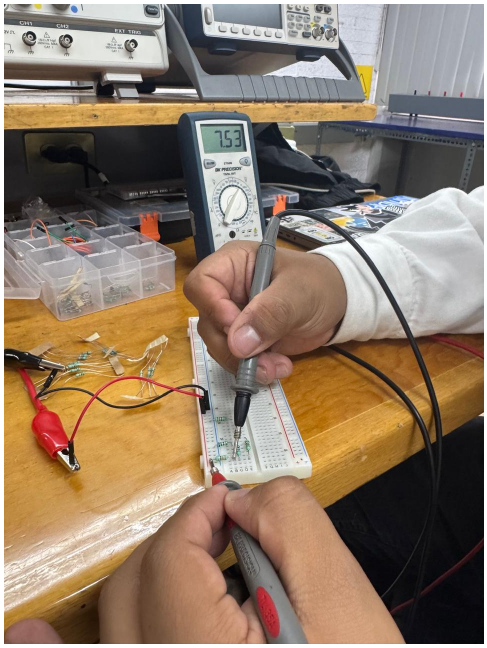

Figura 4: Mediciones sobre el circuito.

Tabla 1: Resultados experimentales: Teorema de Sustitución.

Configuración	V_{E1} **[V]**	V_{R1} **[V]**	V_{ab} **[V]**	V_{R4} **[V]**	V_{R5} **[V]**	V_{R6} **[V]**
Red Original	9.05	7.53	1.52	0.51	0.51	0.51
Red Modificada	9.05	7.53	1.52	0.51	0.51	0.51

Como se observa en los datos experimentales, al sustituir la rama ab por una fuente de voltaje de valor idéntico a la caída de potencial original, los voltajes en las ramas adyacentes (R_1, R_4, R_5, R_6) no sufrieron variación alguna. Esto confirma la validez del teorema, el cual establece que la red modificada es más sencilla de analizar sin afectar las condiciones iniciales del resto de la red.

4.1.2. Parte teórica

Para validar la precisión del modelo experimental, es imperativo contrastar los resultados con una referencia teórica o simulada. Esto permite establecer un margen de error y asegurar que las variaciones observadas se encuentren dentro de los límites de tolerancia de los componentes y equipos de medición. La simulación actúa como una representación ideal que fundamenta la unicidad de la solución de la red[cite: 680]. El proceso de validación siguió la siguiente metodología:

1. Implementación del esquema circuital original en el entorno de simulación para obtener los parámetros de referencia.
2. Aplicación del teorema de sustitución mediante el reemplazo de la rama ab por una fuente de voltaje ideal de valor equivalente a la caída de potencial obtenida[cite: 686].
3. Verificación de la invariancia de los valores de tensión y corriente en el resto de la red tras la modificación[cite: 686].

Se cumple además la Ley de Voltajes de Kirchhoff en ambos lazos:

- Lazo 1: $V_{E1} = V_{R1} + V_{ab} \implies 9.05$ V $= 7.53$ V $+ 1.52$ V.
- Lazo 2: $V_{ab} = V_{R4} + V_{R5} + V_{R6} \implies 1.52$ V ≈ 0.51 V $+ 0.51$ V $+ 0.51$ V $= 1.53$ V.

La ligera discrepancia en el segundo lazo (0.01 V) se atribuye a la tolerancia de los instrumentos de medición y a la resistencia de contacto en la tablilla de conexiones.

4.2. Teorema de Tellegen

4.2.1. Parte experimental

4.2.2. Parte teórica

4.3. Teorema de Thevenin

4.3.1. Parte experimental

4.3.2. Parte teórica